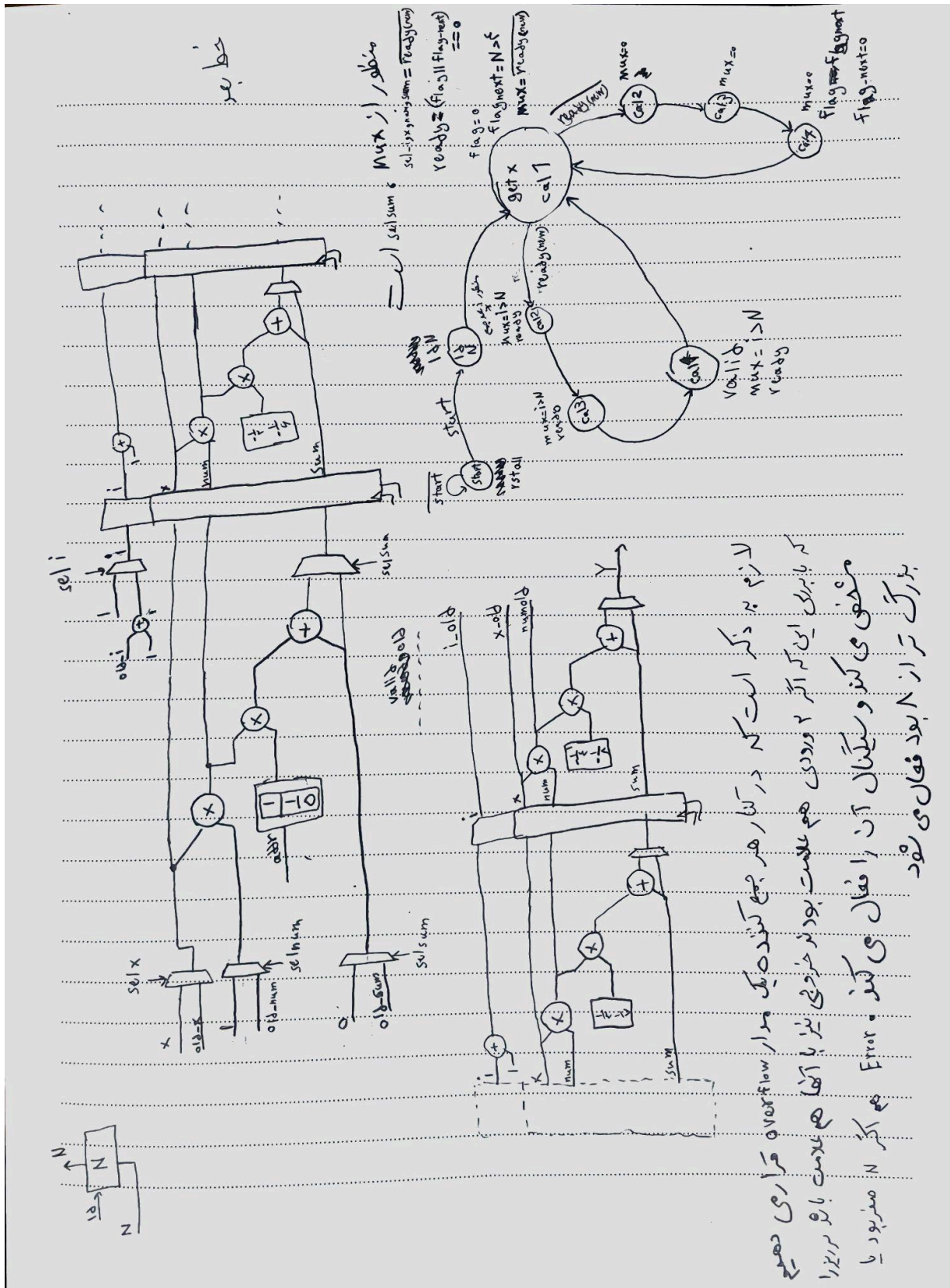


# بسم الله الرحمن الرحيم


میانترم درس طراحی کامپیوتری سیستم های  
دیجیتال  
دکتر صالحی

مهدی وجهی - ۸۱۰۱۰۱۵۵۸

## کنترلر و مسیر داده



## اسلایس های مسیر داده پایپ

 

هر اسلایس مسیر داده پایپ به صورت روبه رو طراحی شده که موارد زیر را ورودی می گیرد:

- X: عددی که در سری باید قرار داده شود.
- Num: نشان دهنده X به توان n هست که در هر مرحله با توجه به افزایش n مجدد در X ضرب می شود و به اسلایس بعد منتقل می شود.
- Addr: مشخص می کند که داده اول رم روی مدار قرار گیرد یا دومی
- Sum: مجموع عبارت های سری تا این لحظه
- selSum: مشخص می کند که مقدار قبلی sum منتقل شود یا مقدار جدید آن.
- Overflow: جهت انتقال سرریز از بخش های قبل

مدار همین موارد را برای اسلایس بعدی نیز برورسانی می کند. برای این کار num جدید باید با ضرب num ورودی در X تولید شود و sum جدید هم با جمع شدن sum قبلی با  $num \times coefficient$  محاسبه می شود همچنین اگر مقدار N تعیین شده به صورتی باشد که لازم نباشد جملات بعدی با آن جمع شود صرفا کافیسست selSum مقدار قبلی را روی خروجی بگذارد. همانطور که در برگه شرح دادیم باید سرریز را هم شناسایی کنیم که این موضوع را با یک بیت خروجی overflow تشخیص می دهیم لازم است این مقدار را یا از طریق کنترلر یا مسیر داده منتقل کنیم که در کد حالت دوم را در نظر گرفتیم.

## پیاده سازی

```
module pipe_slice_dp #(
    parameter RAM_VALUE_0 = 32'b0,
    parameter RAM_VALUE_1 = 32'b0
) (
    input signed [31:0] in_x,
    input signed [31:0] in_num,
    input signed [31:0] in_sum,
    input          addr,
    input          sel_sum,
    input          in_overflow,
    output signed [31:0] out_sum,
    output signed [31:0] out_num,
    output signed [31:0] out_x,
    output          out_overflow
);

    wire signed [31:0] term;
    wire signed [31:0] add;
    wire signed [31:0] coefficient;
```

```

wire signed [63:0] mult1;
wire signed [63:0] mult2;
wire          overflow_flag;

assign out_x = in_x;

assign mult1 = in_x * in_num;
assign out_num = mult1[62:31];

assign mult2 = coefficient * out_num;
assign term = mult2[62:31];

adder adder_instance (
    .a(term),
    .b(in_sum),
    .sum(add),
    .overflow(overflow_flag)
);
assign out_overflow = in_overflow | overflow_flag;

assign out_sum = sel_sum ? in_sum : add;

ram #(
    .RAM_VALUE_0(RAM_VALUE_0),
    .RAM_VALUE_1(RAM_VALUE_1)
) ram_instance (
    .addr(addr),
    .data_out(coefficient)
);

endmodule

```

همانطور که می بینید مقادیر رم به صورت پارامتر دریافت شده تا به رم داخلی پاس دهد. همان مواردی که گفته شد در کد پیاده شده. برای ضرب ها چون ضرب ۲ عدد ۳۲ بیت هست و اعشاری ۳۲ بیت با ارزش برداشته می شود. کد مدار جمع هم به صورت زیر است که مطابق توضیحات هست.

```

module adder (
    input  signed [31:0] a,
    input  signed [31:0] b,
    output signed [31:0] sum,
    output          overflow
);

```

```

assign sum = a + b;

assign overflow = ((a[31] == b[31]) && (sum[31] != a[31]));


endmodule

```

مدار رم هم توضیحاتی ندارد و می توانید در ram.v مشاهده کنید.

 
## تست بنچ

Tb\_slice.v را برای آن می نویسیم نتیجه به صورت زیر است که درستی مدار را نشان می دهد.


 
## مسیر داده پایپ ۴ تایی

حال مسیر داده ۴ مرحله ای را مطابق طراحی پیدا سازی می کنیم. اسلایس ها طراحی شده اند. ماژول های رجیستر هم چون نکته خاصی ندارند از شرح آنها صرف نظر می کنیم (می توانید در dp\_reg.v مشاهده کنید).



تنها کافایت که آنها را به هم وصل کنیم که بخشی از کد نتیجه را می توانید مشاهده کنید.

```

module pipe_4_stage #(
    parameter RAM_VALUE_0_STAGE1 = 32'h7FFFFFFF,
    parameter RAM_VALUE_1_STAGE1 = 32'h19999999,
    parameter RAM_VALUE_0_STAGE2 = 32'hC0000000,
    parameter RAM_VALUE_1_STAGE2 = 32'hF5555555,
) (

```

```

input      clk,
input      rst,
input  [31:0] in_x,
input  [31:0] in_num,
input  [31:0] in_sum,
input      addr_stage1, addr_stage2, addr_stage3, addr_stage4,
input      sel_sum_stage1, sel_sum_stage2, sel_sum_stage3,
sel_sum_stage4,
input      in_overflow,
output [31:0] out_sum,
output [31:0] out_num,
output [31:0] out_x,
output      overflow_out
);

pipe_slice_dp #(
    .RAM_VALUE_0 (RAM_VALUE_0_STAGE1),
    .RAM_VALUE_1 (RAM_VALUE_1_STAGE1)
) stage1 (
    .in_x(in_x),
    .in_num(in_num),
    .in_sum(in_sum),
    .addr(addr_stage1),
    .sel_sum(sel_sum_stage1),
    .in_overflow(in_overflow),
    .out_sum(stage1_out_sum),
    .out_num(stage1_out_num),
    .out_x(stage1_out_x),
    .out_overflow(overflow_out_stage1)
);

dp_reg S1to2 (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .in_x(stage1_out_x),
    .in_num(stage1_out_num),
    .in_sum(stage1_out_sum),
    .in_overflow(overflow_out_stage1),
    .out_x(stage1_reg_x),
    .out_num(stage1_reg_num),
    .out_sum(stage1_reg_sum),
    .out_overflow(stage1_reg_overflow)
);

```


```


pipe_slice_dp #(
    .RAM_VALUE_0 (RAM_VALUE_0_STAGE2),
    .RAM_VALUE_1 (RAM_VALUE_1_STAGE2)
) stage2 (
    .in_x(stage1_reg_x),
    .in_num(stage1_reg_num),
    .in_sum(stage1_reg_sum),
    .addr(addr_stage2),
    .sel_sum(sel_sum_stage2),
    .in_overflow(stage1_reg_overflow),
    .out_sum(stage2_out_sum),
    .out_num(stage2_out_num),
    .out_x(stage2_out_x),
    .out_overflow(overflow_out_stage2)
);
...

```
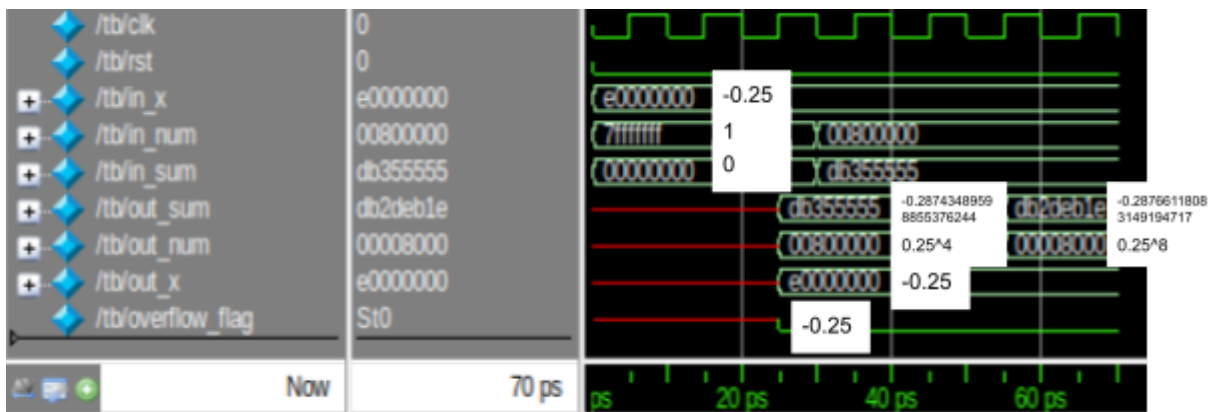
## تست بنچ

Tb\_pipe.v را برای آن می نویسیم نتیجه به صورت زیر است. ابتدا مقدار منفی ۰.۵ را برای X وارد می کنیم و بعد از ۳۰ واحد که مقدار روی خروجی آمد مجدد بر می گردانیم که مقدار دقیق تر (با ۸ مرحله) محاسبه شود.




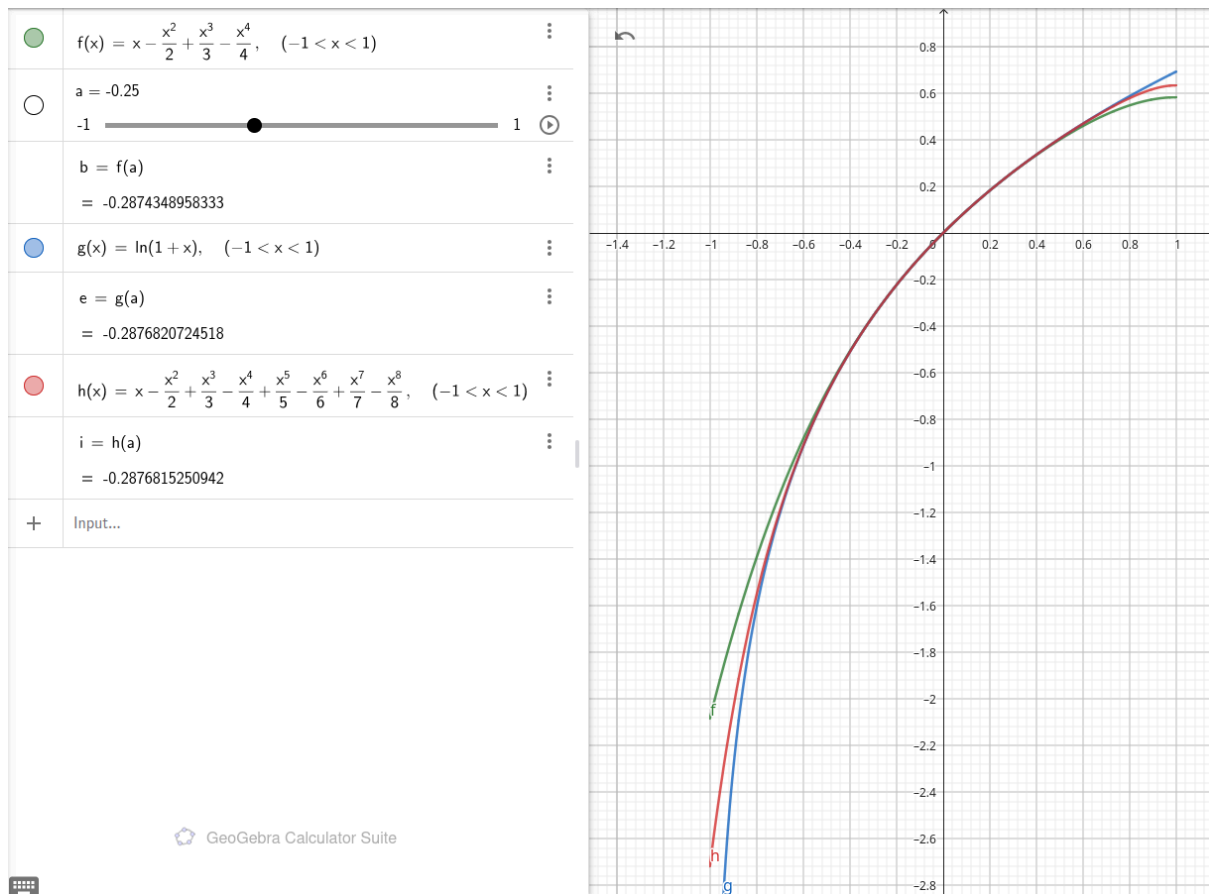

خروجی با جواب مسئله تطابق دارد.



## کنترلر

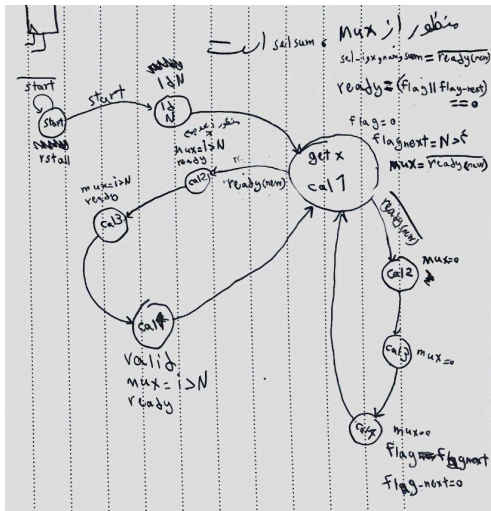

کنترلر طراحی شده به صورت روبه رو است که یک مقداری مفهومی است و کمی با پیاده سازی تفاوت می کند که در ادامه توضیح داده می شود. در ابتدا ما منتظر سیگنال شروع می مانیم. با ارسال آن مقدار  $N$  را ذخیره می کنیم و حال به دریافت و محاسبه مقادیر می پردازیم. اگر مقدار کمتر از ۵ باشد یعنی می توانیم بدون توقف داده بگیریم و اگر توجه کنید در استیت های محاسبه سمت چپ این موضوع گفته ذکر شده و سیگنال  $ready$  فعال می ماند. اما اگر  $N$  بزرگتر از ۴ بود باید بعد از دریافت ۴ داده منتظر بمانیم که داده ها با برگشت مجدد به پاپ محاسبه شوند. اما در امتحان من کلا پاپ را مسدود می کردم تا مقدار آن محاسبه شود و سپس ورودی جدید می گرفتم. (که بعد امتحان متوجه شدم که اینطور نبود) همچنین همانطور که در مسیر داده رسم شده بود سیگنال  $i$  را برای شمارش استفاده می کنیم.

## تغییرات

تغییرات انجام شده به شرح زیر است:

- حذف استیت لود  $N$  و ذخیره  $N$  به عنوان پارامتر یا توجه به گفته استاد در جلسه که در قسمت پیاده سازی  $N$  را به صورت پارامتر دریافت کنیم.
- تبدیل استیت های محاسبه به سیگنال و تبدیل ۷ استیت آن به ۱ استیت برای استفاده در پاپ. (۴ بخش محاسبه در ۴ پاپ حساب شده و کنترلر به جای پیمایش ۴ استیت سیگنال آن را تولید می کند)
- تغییر نام  $flag\_next$  به  $big\_N$  و تغییر نام  $flag$  به  $flag\_next$ . (صرفاً برای جلوگیری از ابهام گفتم)
- اضافه کردن سیگنال  $ready$  و  $valid$  به استیت شروع
- جابجایی جمع کننده و مالتی پلکسر  $i$  برای یکسان شدن پاپ ها

## جزئیات اضافه شده

تغییرات اضافه شده به شرح زیر است:

- افزودن امکان گرفتن ۴ داده پشت سر هم برای  $N$  های بزرگتر از ۴ (تغییر شرط  $valid$  به سبب آن)
- افزودن  $sel\_overflow$  برای انتقال سرریز قسمت قبل برای  $N$  ها بزرگ تر از ۴
- با توجه به این که در مسیر سمت راست  $mux=0$  است و همچنین همواره  $i < N$  است جهت کاهش پیچیدگی کلا از شرط  $mux = i \geq N$  استفاده شد.

## پیاده سازی

ابتدا ورودی ها را تنظیم می کنیم.

```
module controller #(parameter N = 3'b111) (
    input      clk,
    input      rst,
    input      start,
    input      in_flag_next,
    output reg  ready,
    output reg  out_valid,
    output reg  error,
    output reg  sel_x,
    output reg  sel_num,
    output reg  sel_sum,
    output reg  sel_i,
    output reg  sel_overflow,
    output reg  out_flag_next
);
```

سپس طبق توضیحات استیت ها را تنظیم می کنیم.

```
parameter IDLE = 1'b0;
parameter COMPUTE = 1'b1;

wire big_N = N > 3'd3;

reg state, next_state;

always @(posedge clk , posedge rst) begin
    if (rst) begin
        state <= IDLE;
    end else begin
        state <= next_state;
    end
end

always @(*) begin
    next_state = state;
    case (state)
        IDLE: begin
            next_state = start ? COMPUTE : IDLE;
        end
        COMPUTE: begin
            next_state = COMPUTE;
        end
    end
end
```

```

        end
    endcase
end

```

سپس مشابه طرح و تغییرات داده شده سیگنال های خروجی را تولید می کنیم.

```

always @(*) begin
    {ready, error, out_valid} = 3'b000;
    case (state)
        IDLE: begin
            ready = start;
            out_valid = start && !big_N;
        end
        COMPUTE: begin
            ready = !in_flag_next || !big_N;
            out_valid = in_flag_next || !big_N;
        end
    endcase
end

assign out_flag_next = ready;
assign sel_x = !ready;
assign sel_num = !ready;
assign sel_sum = !ready;
assign sel_i = !ready;
assign sel_overflow = !ready;

assign error = 1'b0;

```

لازم به ذکر است که پیاده سازی ا درون پایپ ها اضافه شد و مقادیری مانند next\_flag در پایپ منتقل می شوند تا در هر مرحله مورد استفاده قرار گیرند همچنین مواردی که قبلا بدون کنترلر تنظیم می شد با اضافه شدن کنترلر یا توسط سیگنال های ارسالی آن یا به صورت مستقیم تنظیم می شود. هنگامی سیگنال آماده فعال می شود که یا در ابتدا سیگنال شروع داده شود یا در N کمتر از مساوی ۴ باشد یا برای موارد بزرگ تر در دور اول محاسبات باشند و در دور بعدی ورودی جدید گرفته نمی شود. سیگنال درستی خروجی هم اگر داده کمتر از ۵ باشد کلا فعال به پایپ ارسال می شود و در غیر این صورت در دور دوم فعال می شود.

سیگنال های ا اضافه شده به پایت برای کنترل:

```


assign out_i = in_i + 1'b1;
assign addr = in_i[2];
assign sel_sum = in_i > N;

```




ما در دور دوم باید آدرس دوم را بخوانیم پس فقط وقتی N بزرگ تر از ۳ می شود خانه پایین انتخاب می شود. همچنین شرط sel\_sum هم واضح است و توضیح داده شده.

## تست بنچ


به ازای N=8 مانند قبل درست است

 

حال برای N=3 حساب می کنیم

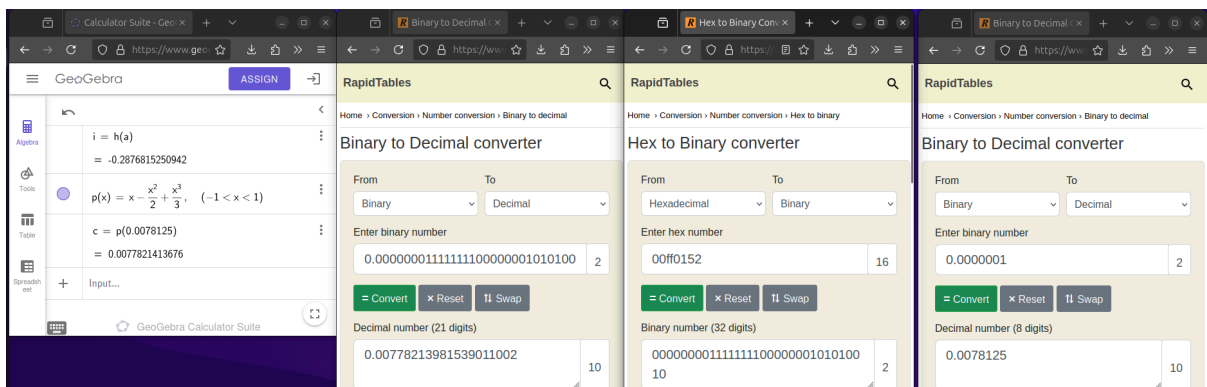  

سومی واضحا صفر است.

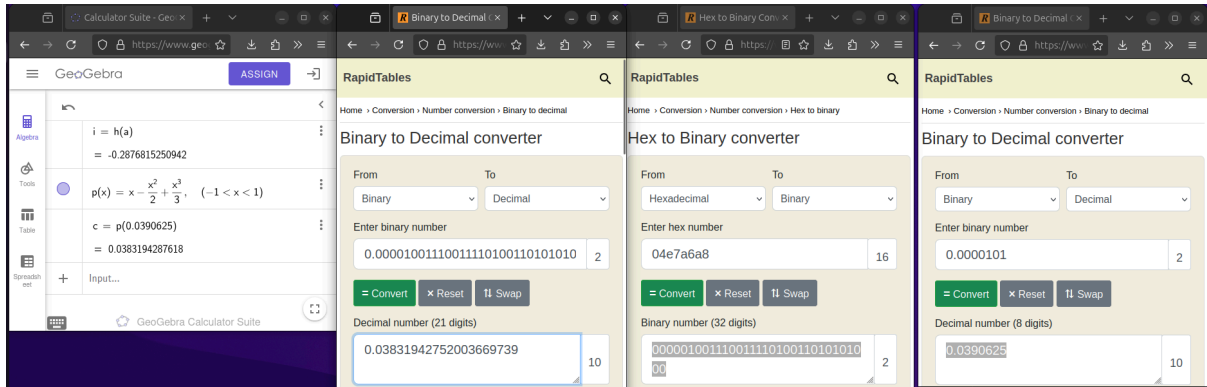

برای N=5

